 


Задача 1: При първият модул , времето за закъснение е твърде малък и се получава глич , при увеличаване на времето $> \#1$, гличът се изчиства.

При вторият модул, трябва да се опише състояние когато $a=0$, тъй като симулаторът, чете стойността b като запомнена предишна , което се характеризира за латч тригерите и автоматично генерира латч.

Задача 2: <https://www.edaplayground.com/x/vCHm>

Задача 3:


$$/^{*}$$

* Y. Gorbounov 2021

 $\ast/$

```
`timescale 1ps / 1fs
```

```
module bin2hex_gatelevel_fixed (
```

input x1, x2, x3, x4,

output a, b, c, d, e, f, g

$$);$$

```
wire a1, a2, a3, a4, a5, a6;
```

```
wire b1, b2, b3, b4, b5;
```

```
wire c1, c2, c3, c4, c5;
```

```
wire d1, d2, d3, d4, d5;
```

```
wire e1, e2, e3, e4;
```

```
wire f1, f2, f3, f4, f5;
```

```
wire g1, g2, g3, g4, g5;
```

```
wire x1_, x2_, x3_, x4_; //direct values
```

```
wire x1n, x2n, x3n, x4n; //invert values of inputs
```

```
wire vcc=1'b1;
```

```
wire gnd=1'b0;
```

```
//corrective circuit
```

```
xor (x1n, vcc, x1); //for signal x1
```

```
xor (x1_, gnd, x1);
```

```
xor (x2n, vcc, x2); //for signal x2
```

```
xor (x2_, gnd, x2);
```

```
xor (x3n, vcc, x3); //for signal x3
```

```
xor (x3_, gnd, x3);
```

```
xor (x4n, vcc, x4); //for signal x4
```

```
xor (x4_, gnd, x4);
```

```
//Instantiation of logic follows.
```

```
and(a1, x2_, x3_);
```

```
and(a2, x1n, x3_);
```

```
and(a3, x1_, x4n);
```

```
and(a4, x2n, x4n);
```

```
and(a5, x1n, x2_, x4_);
```

```
and(a6, x1_, x2n, x3n);
```

```
or(a, a1, a2, a3, a4, a5, a6); // f1 <=> a
```

```
and(b1, x2n, x4n);
```

```
and(b2, x2n, x3n);
```

```
and(b3, x1n, x3_, x4_);
```

```
and(b4, x1_, x3n, x4_);
```

```
and(b5, x1n, x3n, x4n);
```

```
or(b, b1, b2, b3, b4, b5); // f2 <=> b
```

```
and(c1, x3n, x4_);
```

```
and(c2, x1n, x4_);
```

```
and(c3, x1_, x2n);
```

```
and(c4, x1n, x2_);
```

```
and(c5, x2n, x3n);
```

```
or(c, c1, c2, c3, c4, c5); // f3 <=> c
```

```
and(d1, x1n, x3_, x4n);
```

```
and(d2, x2n, x3_, x4);
```

```
and(d3, x2_, x3n, x4_);
```

```
and(d4, x1_, x2_, x4n);
```

```
and(d5, x2n, x3n, x4n);
```

```
or(d, d1, d2, d3, d4, d5); // f4 <=> d
```

```
and(e1, x3_, x4n);
```

```
and(e2, x1_, x3_);
```

```
and(e3, x1_, x2_);
```

```
and(e4, x2n, x4n);
```

```
or(e, e1, e2, e3, e4); // f5 <=> e
```

```
and(f1, x1_, x3_);
```

```
and(f2, x1_, x2n);
```

```
and(f3, x2_, x4n);
```

```
and(f4, x3n, x4n);
```

```
and(f5, x1n, x2_, x3n);
```

```
or(f, f1, f2, f3, f4, f5); // f6 <=> f
```

```
and(g1, x1_, x3_);
```

```
and(g2, x2n, x3_);
```

```
and(g3, x1_, x2n);
```

```
and(g4, x2_, x3n, x4_);
```

```
and(g5, x1n, x2_, x4n);
```

```
or(g, g1, g2, g3, g4, g5); // f7 <=> g
```

```
endmodule
```