 


Илиян Кръстанов

Задача 1:



Gate level:

```
module mod1 (input B0, B1, B2, B3,  
             output G);  
  
  wire G0, G1, G2, G3  
  
  xor XOR1 (G0, B0, B1);  
  
  xor XOR2 (G1, B1, B2);  
  
  xor XOR3 (G2, B2, B3);  
  
  G[3] = B3;  
  
endmodule
```

Dataflow:

```
module mod1  
  (input [3:0] B,  
   output [3:0] G  
   );  
  
  assign G[0] = B[1] ^ B[0];  
  assign G[1] = B[2] ^ B[1];  
  assign G[2] = B[3] ^ B[2];  
  assign G[3] = B[3];  
  
endmodule
```

Behavioral:

```
module mod1 ( input B ,  
              output G );
```

```
wire [3:0] B ;  
reg [3:0] G ;
```

```
always @ (B) begin
```

```
  if (B==0)
```

```
    G = 0;
```

```
  else if (B==1)
```

```
    G = 1;
```

```
  else if (B==2)
```

```
    G = 3;
```

```
  else if (B==3)
```

```
    G = 2;
```

```
  else if (B==4)
```

```
    G = 6;
```

```
  else if (B==5)
```

```
    G = 7;
```

```
  else if (B==6)
```

```
    G = 5;
```

```
  else if (B==7)
```

```
    G = 4;
```

```
  else if (B==8)
```

```
    G = 12;
```

```
  else if (B==9)
```

```
    G = 13;
```

```
  else if (B==10)
```

```
    G= 15;
```

```
  else if (B==11)
```

```
    G = 14;
```

```
  else if (B==12)
```

```
    G = 10;
```

```
  else if (B==13)
```

```
    G= 11;
```

```
  else if (B==14)
```

```
    G = 9;
```

```
  else
```

```
    G = 8;
```

```
end
```

```
endmodule
```

TestBench:

```
module tb();

    reg [3:0] B;

    wire [3:0] G;

    mod1 uut1(.B(B),
              .G(G));

always
begin
    B <= 0; #10;

    B <= 1; #10;

    B <= 2; #10;

    B <= 3; #10;

    B <= 4; #10;

    B <= 5; #10;

    B <= 6; #10;

    B <= 7; #10;

    B <= 8; #10;

    B <= 9; #10;

    B <= 10; #10;

    B <= 11; #10;

    B <= 12; #10;

    B <= 13; #10;

    B <= 14; #10;

    B <= 15; #10;


    #100;

    $stop;

end

endmodule
```

me	Value	10 ns	20 ns	40 ns	60 ns	80 ns	100 ns	120 ns	140 ns	160 ns							
B [3:0]	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
G [3:0]	0	0	1	3	2	6	7	5	4	c	d	f	e	a	b	9	8

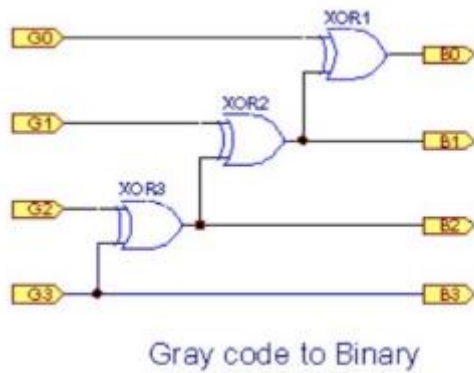

Gate level:

```

module mod2 (input G0, G1, G2, G3,
              output B);
    wire B0, B1, B2, B3
    xor XOR1 (B0, G0, B1);
    xor XOR2 (B1, G1, B2);
    xor XOR3 (B2, G2, G3);
endmodule

```

Dataflow:

```

module mod2
    (input [3:0] G,
     output [3:0] B
    );
    assign B[0] = G[3] ^ G[2] ^ G[1] ^ G[0];
    assign B[1] = G[3] ^ G[2] ^ G[1];
    assign B[2] = G[3] ^ G[2];
    assign B[3] = G[3];
endmodule

```

Behavioral:

```

module mod2 ( input G ,
               output B );

wire [3:0] G ;
reg [3:0] B ;

always @ (G) begin
  if (G==0)
    B = 0;
  else if (G==1)
    B = 1;
  else if (G==3)
    B = 2;
  else if (G==2)
    B = 3;
  else if (G==6)
    B = 4;
  else if (G==7)
    B = 5;
  else if (G==5)
    B = 6;
  else if (G==4)
    B = 7;
  else if (G==12)
    B = 8;
  else if (G==13)
    B = 9;
  else if (G==15)
    B = 10;
  else if (G==14)
    B = 11;
  else if (G==10)
    B = 12;
  else if (G==11)
    B = 13;
  else if (G==9)
    B = 14;
  else
    B = 15;
end
endmodule

```

TestBench:

```

module tb();

    reg [3:0] G;

    wire [3:0] B;

    mod2 uut2(.G(G),
              .B(B));

always
begin
    G <= 0; #10;

    G <= 1; #10;

    G <= 3; #10;

    G <= 2; #10;

    G <= 6; #10;

    G <= 7; #10;

    G <= 5; #10;

    G <= 4; #10;

    G <= 12; #10;

    G <= 13; #10;

    G <= 15; #10;

    G <= 14; #10;

    G <= 10; #10;

    G <= 11; #10;

    G <= 9; #10;

    #100;

    $stop;


end

endmodule

```

	Value	10 ns		20 ns		40 ns		60 ns		80 ns		100 ns		120 ns		140 ns	
G[3:0]	3	0	1	3	2	6	7	5	4	c	d	f	e	a	b	9	8
B[3:0]	2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f


Задача 2:

 

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module task2_TB();
4
5      reg A;
6      reg G1;
7      reg G2;
8
9      test task2_test(.A(A),
10                      .G1(G1),
11                      .G2(G2));
12  initial
13      begin
14          A = 0;
15          G1 = 0;
16          G2 = 1;
17          #40 A = 1;
18          #20 G1 = 1;
19          #20 G2 = 0;
20          #20 A = 0;
21          #20 G1 = 0;
22          #20 G2 = 1;
23          #200
24          $finish;
25      end
26  endmodule

```

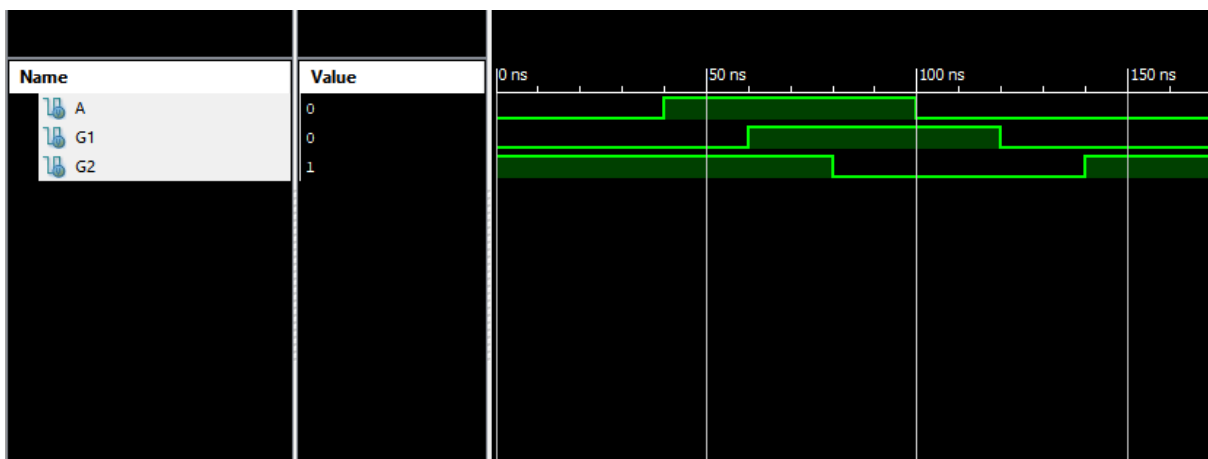

Задача 3:

1. Таблица на истинност:

A	M	C	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

2. Аналитичен анализ:

$$f(2,3,5,6,7) = (\sim A.M.\sim C) + (\sim A.M.C) + (A.\sim M.C) + (A.M.\sim C) + (A.M.C)$$


3. Карта на Карно:

\backslash	$\sim C$	C
$\sim A.\sim M$	0	0
$\sim A.M$	1	1
A.M	1	1
A. $\sim M$	0	1

$$f = M + AC$$

4.

```
module lock(input A, M, C,  
            output f);  
    assign  
        f = M | (A & C);  
endmodule
```

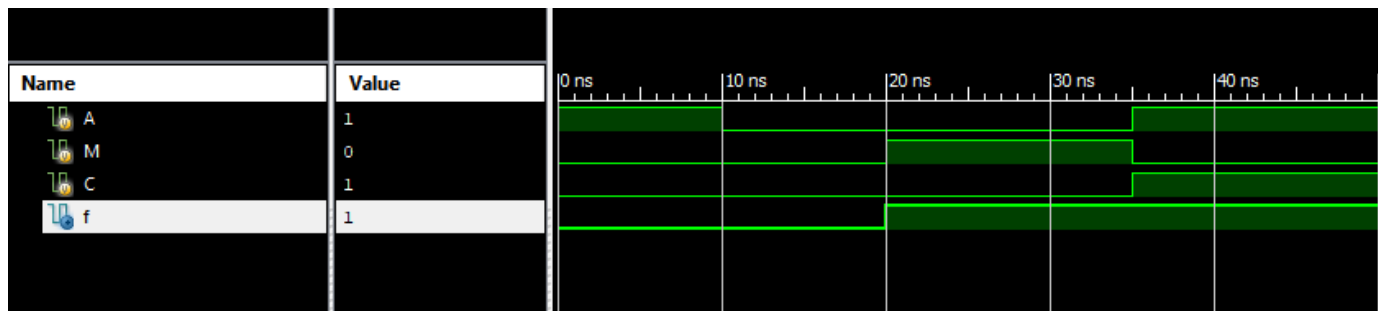TB:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module lock_TB();
```

```
reg A;
```

```
reg M;
```

```
reg C;
```

```
wire f;
```

```
lock dut1(.A(A),
```

```
    .M(M),
```

```
    .C(C),
```

```
    .f(f) );
```

```
initial
```

```
begin
```

```
    A=1;
```

```
    M=0;
```

```
    C=0;
```

```
    #10 A=0;
```

```
    #10 M=1;
```

```
    #10 C=0;
```

```
    #5 A=1;
```

```
        M=0;
```

```
        C=1;
```

```
    #200;
```


```
    $finish;
```

```
end
```

```
endmodule
```

Задача 4:

$$x = a \& b$$

 

$$y = x \mid c$$

